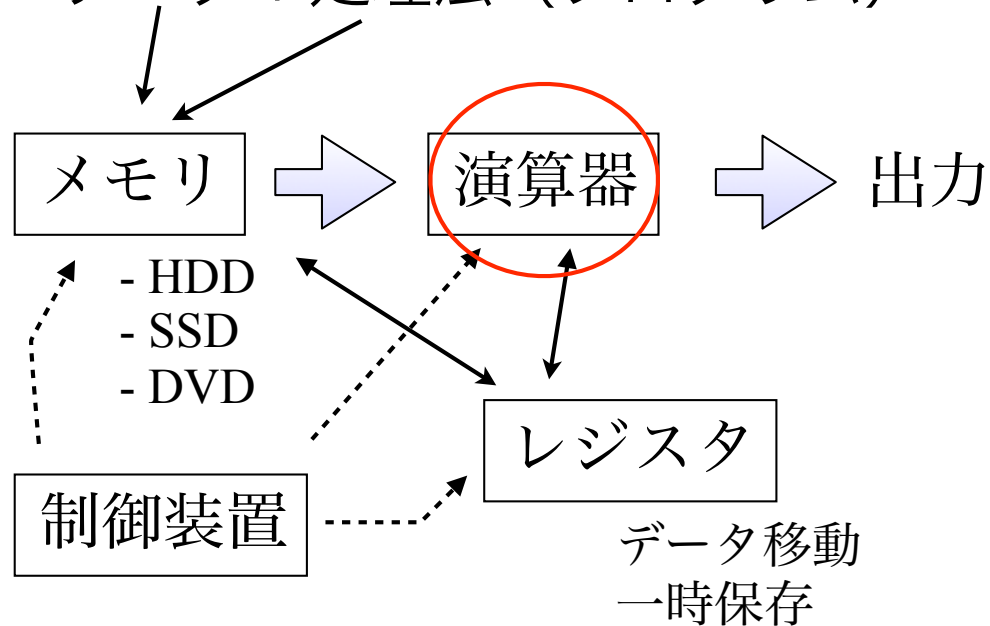


# モデルコンピュータ（復習）

- ソフトウェア＝データ＋処理法（プログラム）




この4つの要素を適切につないだもの＝コンピュータ  
つなぎ方や装置の構造構成（アーキテクチャ）にはいろいろある

今日は演算器をやります  
演算器：論理演算を行う部品

# 加算器：足し算をする部品


a	b	c	c'	s
0	0	0	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	1	1	1

桁上がり有り  
 =全加算器 (Full Adder)  
 =**FA**

 


a	b	c'	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

桁上がり無し  
 =半加算器 (Half Adder)  
 =**HA**

 
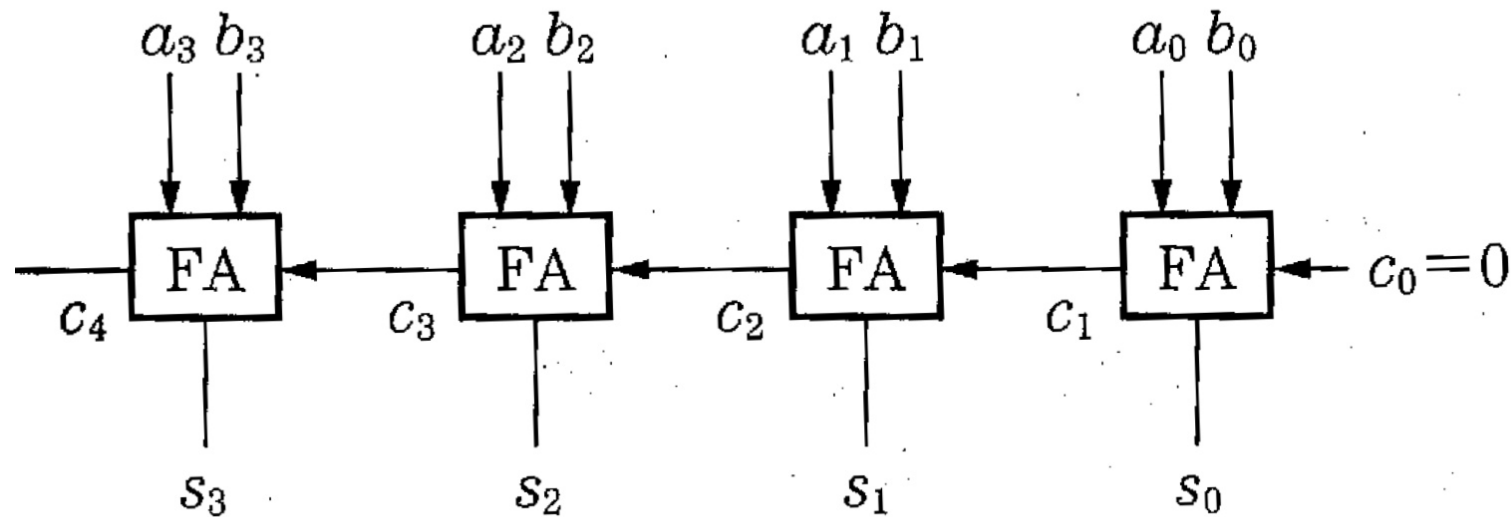
# 並列加算器：複数桁の足し算

- 4 bit加算器
- 結果が5桁になると桁溢れ (overflow)を起こす (計算エラー)



桁数を増やしたければ、FAを増やせば良い

しかし、桁上がり (c) 隣のFAに伝えるのに時間がかかる

# 桁上げ先見加算器

桁上がり伝搬時間を減らす工夫を考えるために F A を見直す

a	b	c	c'	s
0	0	0	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	1	1	1

桁上がり (キャリー) が0から1になる場合  
 $a = b = 1$  (1+1で桁が上がる)

$$g = ab \quad \text{generation (創成)}$$

OR

キャリーそのまま伝搬する場合

$$p = a \oplus b \quad \text{propagation (伝搬)}$$

OR


その他：キャリーは無し

0

➡ 
$$c' = ab + (a \oplus b)c = g + pc$$


ちゃんとした証明は真理値表で (省略)

# 桁上げ先見加算器

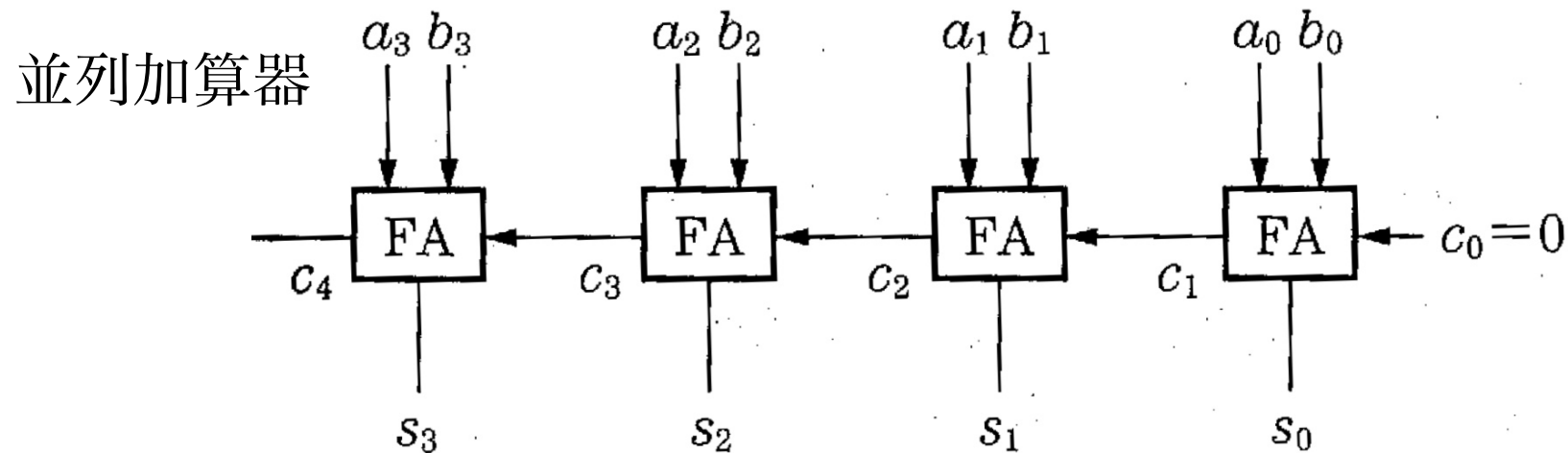

桁数を増やしたければ、FAを増やせば良い

しかし、桁上がり (c) 隣のFAに伝えるのに時間がかかる

 


$$c_{i+1} = a_i b_i + (a_i \oplus b_i) c_i = \text{繰り返して } c_i \text{ を消す} = \sum_{j=0}^i a_j b_j \prod_{k=j+1}^i (a_k \oplus b_k)$$

$a_k, b_k$  から直接  $c_{i+1}$  を求める事が出来るので、伝搬時間が不要になる！

伝搬時間を気にせず F A を増やせる

# 直列加算器：1つのFAでn桁の足し算

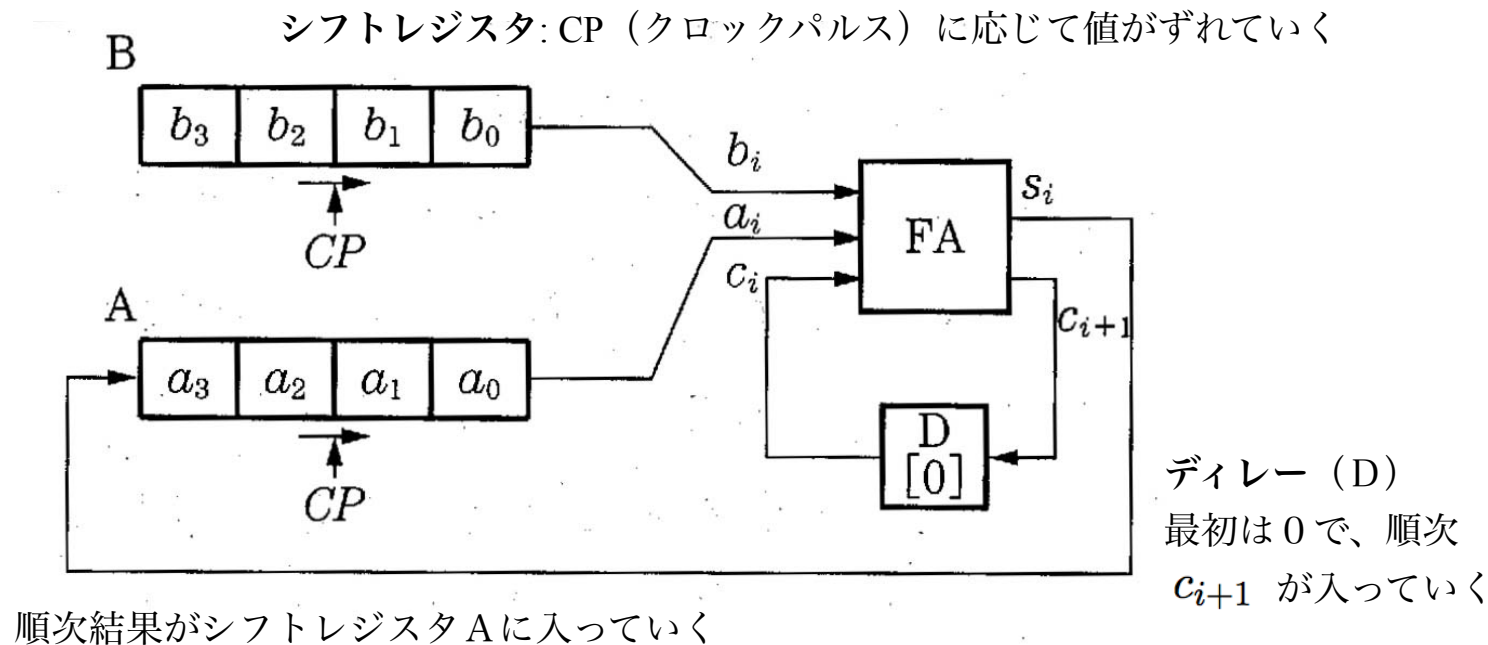


- スピードを考えると並列加算器の方が有利
- 回路面積、消費電力量などでは直列が有利
- 必要に応じて回路を使い分ける必要がある

# 減算器

全減算器FS (Full Subtractor)

a	b	c	c'	d
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	0	1
1	1	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	1	1	0
1	0	1	0	0
1	1	1	1	1

 

並列加算器や直列加算器とほぼ同様にn桁の減算器も作れる

# 負の数の表現

- いろいろ考え得る
  - 符号1ビット + nビットでn桁の数を表現
  - 2進数の0,1を反転させたものを負の数とする (1の補数表現)
  - 0を決めて、その数との大小で決める (ゲタバキ表現)
- 加減算が便利になるように決める (2の補数表現)
  - $a + b = 0$ となるbを-aだと思ふ

## 3bitでの例:

8(10) = [1000]は下位3bitを見ると0なので、  
3に対して、5を-3だと思ふことにすると

$$3 + 5 = 8 \rightarrow 0$$


と見なせる

一般的には  $[a_{m-1} \cdots a_1 a_0]^s = -a_{m-1}2^{m-1} + \sum_{i=0}^{m-2} a_i 2^i$

ちなみに2進数の一般式:  $[a_{n-1} \cdots a_1 a_0]_2 = \sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i$

m=3での例

10進数	2進数	符号付
0	[000]	0
1	[001]	1
2	[010]	2
3	[011]	3
4	[100]	-4
5	[101]	-3
6	[110]	-2
7	[111]	-1

 

1桁目を符号bitとも見なせる





# 2の補数表現 (続き)

- 2の補数表現を採用すると、一般にm桁の符号付き2進数は

- 正数:  $1 \leq x \leq 2^{m-1} - 1$
- 負数:  $-1 \geq x \geq -2^{m-1}$

の値の範囲を取る

- 2の補数表現 (正負反転) の簡単な求め方

- 右の例から
  - $[001]^s = [111]$
  - $[010]^s = [110]$
- 結局 **「0, 1を反転して1を加える」** だけ
  - $[001] \rightarrow [110] \rightarrow [111]$
  - $[010] \rightarrow [101] \rightarrow [110]$

m=3での例


10進数	2進数	符号付
0	[000]	0
1	[001]	1
2	[010]	2
3	[011]	3
4	[100]	-4
5	[101]	-3
6	[110]	-2
7	[111]	-1

- 2の補数表現を用いると加減算器を構成できる

$$v = a + b = a + (+b) = a + b + 0$$

$$v = a - b = a + (-b) = a + \overline{<b>} + 1$$

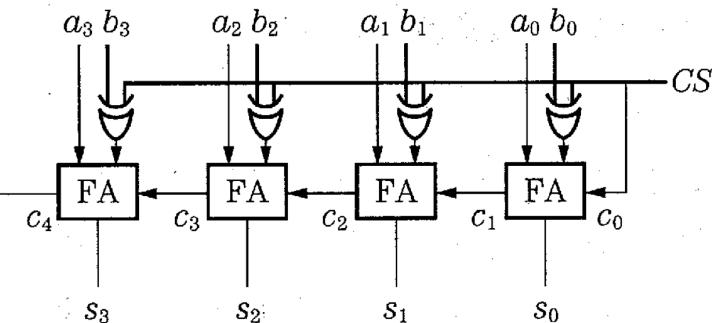反転は  $\overline{b_i} = b_i \oplus 1$ , 反転しないのは  $b_i = b_i \oplus 0$  で実現



# 乗算器：正の2進数の掛け算

- 基本：
 

0	1	0	1
× 0	× 0	× 1	× 1
0	0	0	1


- 2桁以上
 

101 ... 5
× 10 ... 2
000
101
1010 ... 10

- 4桁で一般化

- n桁 x n桁 = 2n桁

	$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$				
×	$b_3$	$b_2$	$b_1$	$b_0$				
	$a_3b_0$	$a_2b_0$	$a_1b_0$	$a_0b_0$				
	$a_3b_1$	$a_2b_1$	$a_1b_1$	$a_0b_1$				
	$a_3b_2$	$a_2b_2$	$a_1b_2$	$a_0b_2$				
	$a_3b_3$	$a_2b_3$	$a_1b_3$	$a_0b_3$				
	$P_7$	$P_6$	$P_5$	$P_4$	$P_3$	$P_2$	$P_1$	$P_0$

 


筆算を桁上がりに  
注意して回路にする

負の数は少しややこしく  
なる

# 直列乗算器

				$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$
			$\times$	$b_3$	$b_2$	$b_1$	$b_0$
				$a_3b_0$	$a_2b_0$	$a_1b_0$	$a_0b_0$
		$a_3b_1$	$a_2b_1$	$a_1b_1$	$a_0b_1$		
	$a_3b_2$	$a_2b_2$	$a_1b_2$	$a_0b_2$			
$a_3b_3$	$a_2b_3$	$a_1b_3$	$a_0b_3$				
$P_7$	$P_6$	$P_5$	$P_4$	$P_3$	$P_2$	$P_1$	$P_0$

←bをシフトしながらANDを取って和を取る

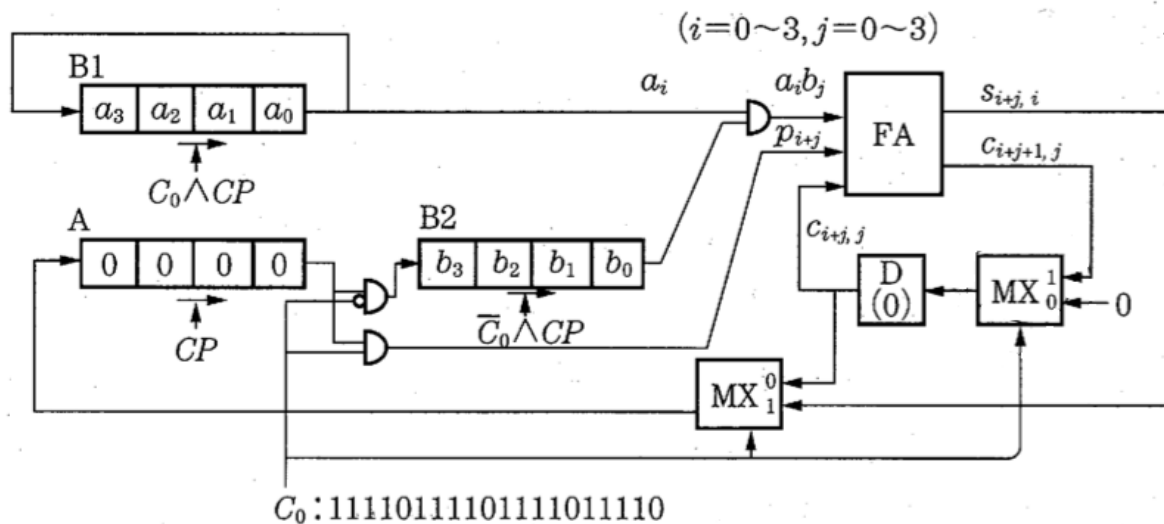

制御信号 (左から見る)

シフトとFAで実現できる  
(直列乗算器)

結果はシフトレジスタA, B2に入る

**MX:** マルチプレクサ

$2^n$  本の入力線からn個の制御  
信号で1つを選ぶ (次ページ)

# マルチプレクサ (制御器)

## マルチプレクサ

$2^n$  本の入力線から  $n$  個の制御信号で 1 つを選ぶ


### n=1の場合

2本から1個の制御信号で1つを選ぶ

x0	x1	c	<i>MX1</i>
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	1

$c = 0 \rightarrow x_0$   
 $c = 1 \rightarrow x_1$

$$MX_1 = x_0\bar{c} + x_1c$$

 

### n=2の場合

4本から2個の制御信号で2つを選ぶ

c0	c1	<i>MX1</i>
0	0	x0
0	1	x1
1	0	x2
1	1	x3

$$MX_2 = x_0\bar{c}_0\bar{c}_1 + x_1\bar{c}_0c_1 + x_2c_0\bar{c}_1 + x_3c_0c_1$$

$$MX_n = \sum_{(e_1 e_2 \dots e_n) \in B^n} x_{[e_1 \dots e_n]} c_1^{e_1} \dots c_n^{e_n}$$

一般的に  $n$  の場合

# デマルチプレクサ

- マルチプレクサの逆

## マルチプレクサ

$2^n$  本の入力線から  $n$  個の制御信号で 1 つを選ぶ


$$MX_n = \sum_{(e_1 e_2 \dots e_n) \in B^n} x_{[e_1 \dots e_n]} c_1^{e_1} \dots c_n^{e_n}$$

## デマルチプレクサ

$n$  個の制御信号で 1 つの入力を  $2^n$  へ分ける

$$DMX_n = x c_1^{e_1} \dots c_n^{e_n}$$

$n = 2$  の例

 

$$y_0 = x c_0^0 c_1^0 = x \bar{c}_0 \bar{c}_1$$

$$y_1 = x c_0^0 c_1^1 = x \bar{c}_0 c_1$$

$$y_2 = x c_1^1 c_0^0 = x c_0 \bar{c}_1$$

$$y_3 = x c_1^1 c_1^1 = x c_0 c_1$$

# 比較器

- 2進数の大小：[00001101] > [00001001]
- 上位（左）ビットから見て、最初に異なるビットの大小で決まる

GT(a, b): aよりbが大きい事の判定器を考えよう

1. ビット列( $a_{n-1} \cdots a_1 a_0$ ) ( $b_{n-1} \cdots b_1 b_0$ ) を考える

2.  $i$ 番目のビットが一致している： $\overline{a_i \oplus b_i}$

3.  $k+1$ 番目までの上位ビットは一致していた： $\prod_{i=k+1}^{n-1} \overline{a_i \oplus b_i}$


4. aよりbが大きい： $a_k < b_k \rightarrow a_k = 0, b_k = 1 \rightarrow \bar{a}_k b_k$

5.  $k = 0 \sim n - 1$ の場合を考える。(3, 4のANDと全体のORを取る)

$$GT = \sum_{k=0}^{n-1} \bar{a}_k b_k \prod_{i=k+1}^{n-1} \overline{a_i \oplus b_i}$$

a, bを入れ替えるとLessが出来る。一致は単純に  $Eq = \prod_{i=0}^{n-1} \overline{a_i \oplus b_i}$


# ALU (あるー) 算術演算ユニット

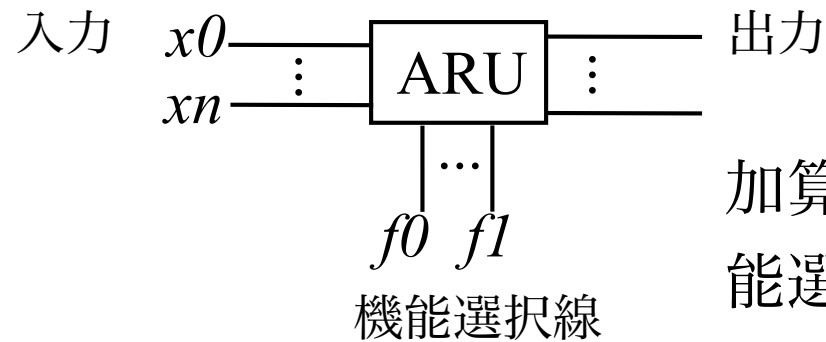

加算、比較など異なる論理演算を機能選択線への入力で切り替える演算器

例：ANDとORの機能を持つALU

a	b	AND	OR
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

 

選択線の入力

a	b	f	X
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

AND

OR